
Práctica DA:


a) Determina el valor (número) que hay que enviarle a un convertidor D/A de 10 bits, con tensiones de referencia $v_{ref+} = 5 \text{V}$ y $v_{ref-} = 0 \text{V}$, para que cuando convierta dicho valor, en su salida haya una tensión lo más próxima posible a 4,1544V.

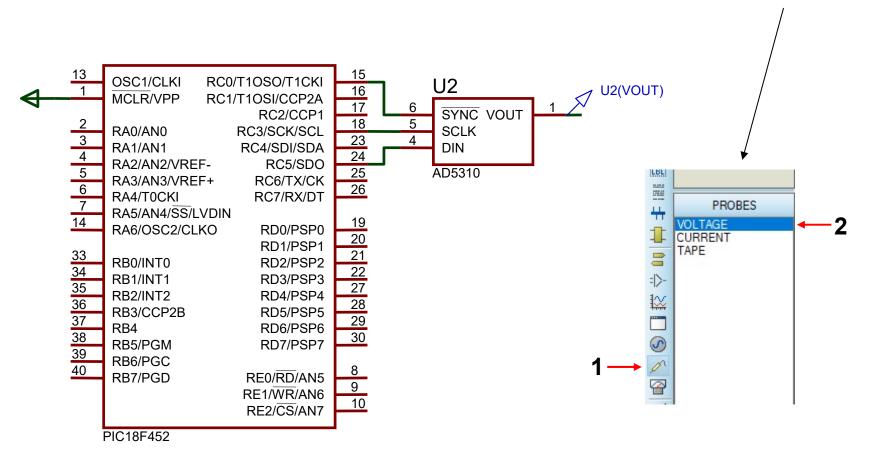b) Escribe el código a ejecutar por el PIC18F452 en el siguiente circuito para que en la salida del convertidor D/A AD5310 haya una tensión constante de ≈ 4.1544V.


Componentes ISIS: PIC18F452, AD5310. Para ver la tensión generada: Probe mode: voltage



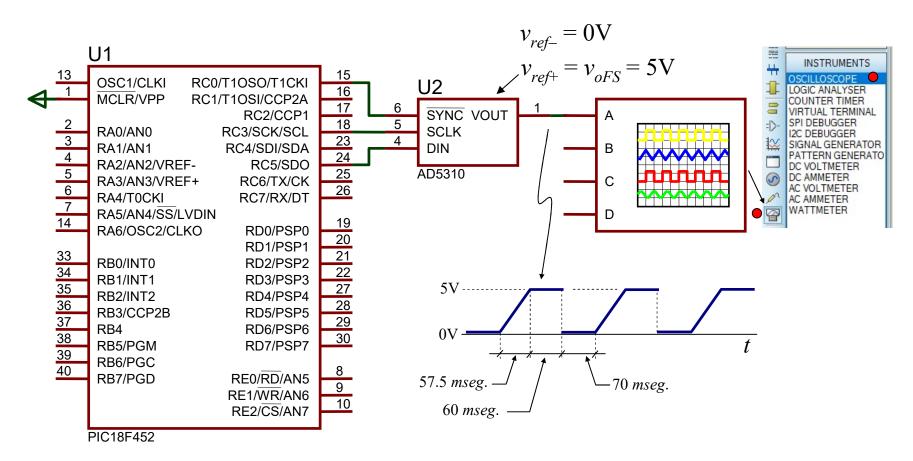
c) Genera una señal <u>periódica</u> que sea lo más parecida posible a la indicada más abajo (ten en cuenta que enviar y convertir un dato en ISIS dura 56.1μseg.). En este apartado puedes utilizar las funciones delay_us() y delay_ms(). Componentes ISIS: PIC18F452, AD5310, Oscilloscope. Nota: pon el canal A del osciloscopio en modo DC para ver la señal generada.



Ejemplo de cómo se genera una "recta"

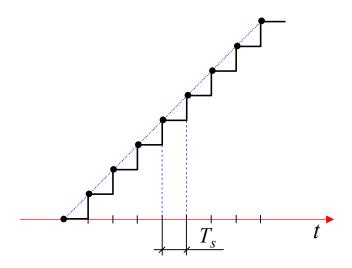

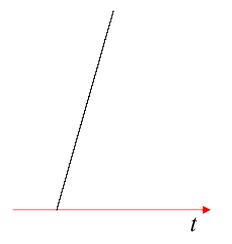Si se utiliza un T_s mucho más pequeño que el indicado en la figura anterior se obtiene lo siguiente,



$$[t_{settling time AD5310} = 8\mu seg]$$

d) Hay que muestrear una señal $v_i(t) = 1,25 + 1,25 \cdot sen(2 \cdot \pi \cdot 5 \cdot t)$. El periodo de muestreo debe ser igual a 2mseg. Los valores proporcionados por el A/D deben multiplicarse por 2 y el resultado debe enviarse al D/A AD5310 (mira el circuito de la siguiente página).

Componentes ISIS: PIC18F452, CAP, RES, AD5310, Oscilloscope, Sine generator.

Nota: en la derecha se indica cómo hay que configurar el generador de señales senoidales en ISIS para que genere una senoide como la que hay que muestrear.

Pregunta: ¿Qué relación hay entre $v_i(t)$ y la tensión generada por el AD5310?. ¿Por qué?

Nota: en este apartado no puedes utilizar las funciones delay_ms(), delay_us()

